
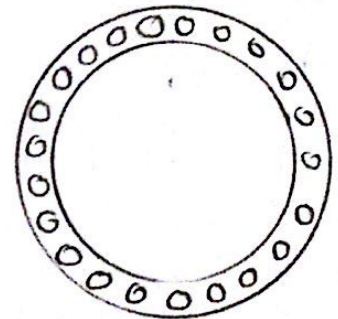
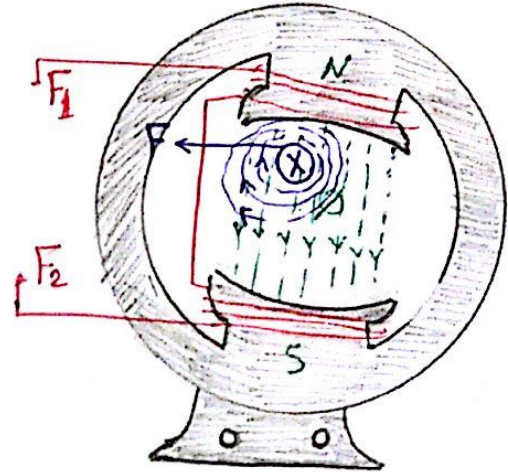


D.C Motors

17/3/2016  
محاضرة [4] آلات كهربية  
AMR  
[9]



$P_{in}$  = electrical input power =  $V I$

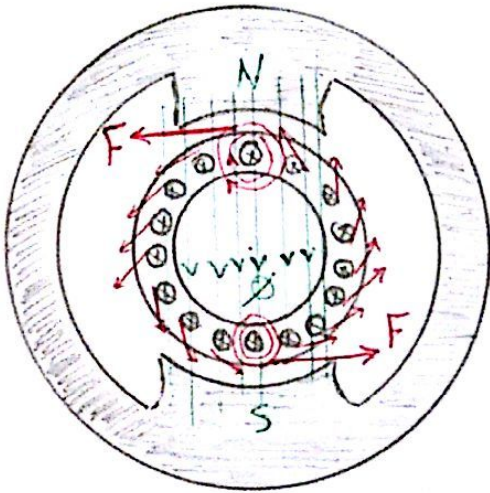$P_{out}$  = Mechanical power out put =  $T \cdot \omega$



لابد أن يتوفر ثلاث أشياء لكي يعمل الموتور .

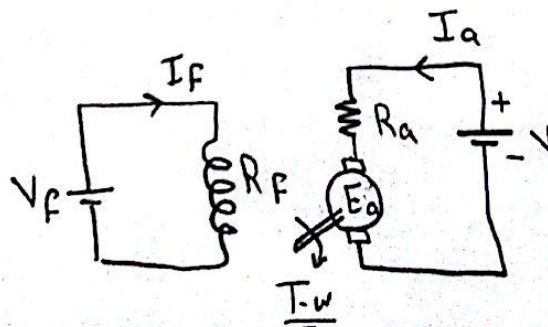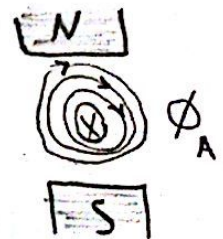- الفيض المغناطيسي .
- تيار يمر داخل ملفات الموتور .
- محور .



1b)

$$P_{in} = V I$$

قوة داخلية  
ميكانيكية

$$E_b = V - I_a R_a$$

motor

$$V = E_b + I_a R_a$$

$$E_a = V + I_a R_a$$

Gen

$$V I_a = E_b I_a + I_a^2 R_a$$

$P_{in}$

$P_a$

armature copper losses.

- armature power.
- electromech. power.
- developed power.

$$P_a = E_b I_a$$

$$P_a = E_a I_a = \frac{P}{A} \phi Z \frac{N}{60} \cdot I_a$$

$T_a \rightarrow$  Armature Torque

$$T_a = \frac{P_a}{\omega}$$

$$\omega = 2\pi \frac{N}{60}$$

$$T_a = \frac{P_a}{2\pi \frac{N}{60}} = \frac{\frac{P}{A} \phi Z \frac{N}{60} \cdot I_a}{2\pi \frac{N}{60}}$$

$$\star T_a = \frac{P/A \phi Z}{2\pi} I_a$$

$$\star T_a = K_T \phi I_a$$



## Type of Torque in the motor

5

$$T_a = K_T \Phi I_a \rightarrow \text{Armature Torque.}$$

$$T_{sh} = T_{out} = T_L \rightarrow \text{Load Torque}$$

output Torque

$$T_F = \text{Friction Torque}$$

→  $\boxed{\text{كثافة}} \leftarrow (N) \text{ كثافة ملامح}$

$$\boxed{T_a = T_L + T_F}$$

at No load  $\rightarrow T_L = 0$

$$T_{a_0} = T_F$$

No load

$$T_a = K_T \Phi I_a$$

$$T_a \propto I_a$$

$$\boxed{T_{a_0} \propto I_{a_0}}$$

$$P_{in_0} = I_{a_0} \cdot V$$


$$P_{out} = 0$$

$$\eta = 0$$

1d)

# Types of D.C Motors

separately excited

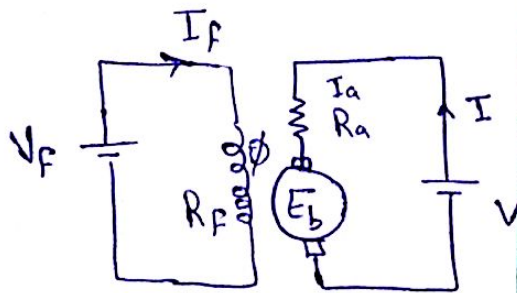

$$I_f = \frac{V_f}{R_f}$$


$$I_f \propto \phi$$

$$V = E_b + I_a R_a + \Delta V_b$$

$$T_a = K_T \phi I_a$$

self excited

shunt Motor

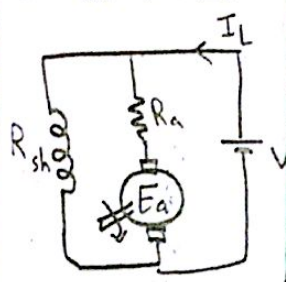

$$V = E_b + I_a R_a + \Delta V_b$$

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

$$\phi \propto I_{sh}$$

$$\phi = \text{const}$$

$$T = K \phi I_a$$


$$T \propto I_a$$

series

compound

shunt

long

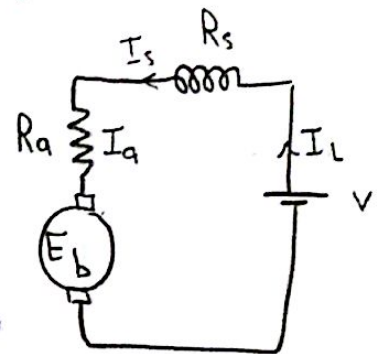

$$I_L = I_s = I_a$$

$$V = E_b + I_a (R_a + R_s) + \Delta V_b$$

$$T = K_T \phi I_a$$


$$\phi \propto I_a$$

$$T_a \propto I_a^2$$



# compound D.C motor

long

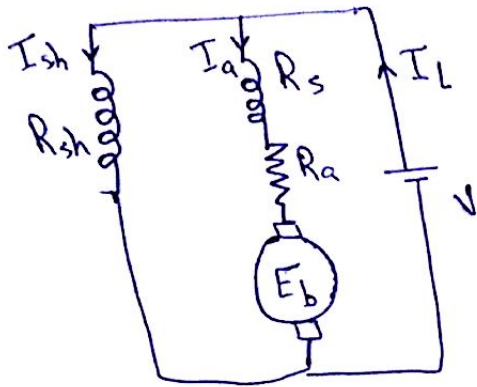

$$\Phi = \Phi_{sh} \pm \Phi_{se}$$

$\swarrow I_{sh} \quad \searrow I_a$

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$


$$V = E_b + I_a(R_a + R_s) + \Delta V_b$$

$$T = K_T \Phi I_a$$

$$T = K_T (\Phi_{sh} \pm \Phi_s) I_a$$

short

$$I_L = I_s$$

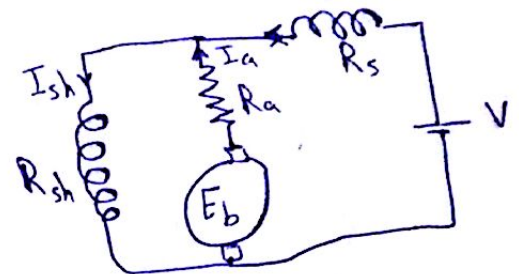

$$V = E_b + I_a R_a + I_L R_s + \Delta V_b$$

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V - I_L R_s}{R_{sh}}$$

$$T_a = K (\Phi_{sh} \pm \Phi_s) I_a$$

$$T_a = K_1 I_a \pm K_2 I_L \cdot I_a$$

[F]

## Torque speed equation

$$E_b = \frac{P}{A} \phi Z \frac{N}{60}$$

$$V = E_b + I_a R_a \rightarrow \text{shunt.}$$

$$E_b = V - I_a R_a$$


$$\frac{P}{A} \phi Z \frac{N}{60} = V - I_a R_a$$

$$N = \frac{V - I_a R_a}{K \phi}$$

↑  
const.

↓  
proportional to  $I_a$

shunt

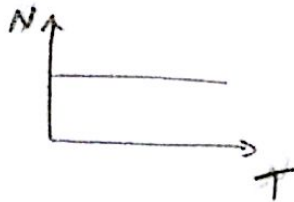

For shunt motor

$$\phi = \text{const.}$$


$$N \propto V - I_a R_a$$

For series

$$N = \frac{V - I_a (R_a + R_s)}{K \phi}$$

$$\phi \propto I_a$$
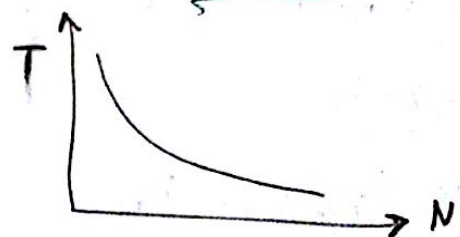
$$N \propto \frac{V - I_a (R_a + R_s)}{I_a}$$



$$\% \text{Speed Regulation} = \frac{N_{nl} - N_{FL}}{N_{FL}} \times 100$$

No load speed      Full load speed